

# 计算机组成原理实验 实验报告



实验题目：Lab2 寄存器堆与队列

学生姓名：王章瀚

学生学号：PB18111697

完成日期：2020 年 5 月 9 日

计算机实验教学中心制

2019年09月

# 1 实验题目

Lab2 寄存器堆与队列

## 2 实验目的

1. 掌握寄存器堆（Register File）和存储器（Memory）的功能、时序及其应用；
2. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法。

## 3 实验平台

Vivado

## 4 实验过程

### 4.1 寄存器堆

这里寄存器堆的要求是：该寄存器堆含有32 个寄存器(r0 r31，其中r0的内容恒定为零)，寄存器的位宽由参数WIDTH指定，具有2个异步读端口和1个同步写端口。因此只需要维护一个这样的寄存器数组：

reg [WIDTH-1: 0] registers[SIZE-1: 0];

然后在we使能的时候对寄存器进行相应修改，并固定0地址输出为0即可。代码相对简单，直接贴上。

```
1 module register_file
2     #(
3         parameter WIDTH = 32,    // 数据宽度
4         parameter ADDR_WIDTH = 5, // 地址长度
5         parameter SIZE = {1'b1, {(ADDR_WIDTH){1'b0}}} // 地址数量
6     )
7     (
8         input clk,                // 时钟(上升沿有效)
9         input [ADDR_WIDTH-1: 0] ra0, // 读端口0地址
10        output [WIDTH-1: 0] rd0,    // 读端口0数据
11        input [ADDR_WIDTH-1: 0] ra1, // 读端口1地址
12        output [WIDTH-1: 0] rd1,    // 读端口1数据
13        input [ADDR_WIDTH-1: 0] wa,  // 写端口位置
14        input we,                    // 写使能(高电平有效)
15        input [WIDTH-1: 0] wd       // 写端口数据
16    );
17
18    reg [WIDTH-1: 0] registers[SIZE-1: 0];
19
20    assign rd0 = ra0 == {ADDR_WIDTH{1'b0}} ? {WIDTH{1'b0}} : registers[ra0]; // 保证了0地址输出为0
21    assign rd1 = ra1 == {ADDR_WIDTH{1'b0}} ? {WIDTH{1'b0}} : registers[ra1]; // 保证了0地址输出为0
22
23    always @(posedge clk) begin
24        if (we) begin
25            if (wa != {ADDR_WIDTH{1'b0}}) begin
```

```

26         registers[wa] <= wd;
27     end
28 end
29 end
30
31 endmodule

```

## 4.2 存储器

### 4.2.1 行为方式描述存储器

这里填补了老师留的空. 由于不是实验步骤要求的, 这里只是提一下.

```


1 module ram_16x8 //16x8位单端口RAM
2 (
3     input  clk ,           //时钟(上升沿有效)
4     input  en , we,        //使能, 写使能
5     input  [3: 0]  addr, //地址
6     input  [7: 0]  din ,   //输入数据
7     output [7: 0]  dout //输出数据
8 );
9 reg [3: 0] addr_reg;
10 reg [7: 0] mem[15: 0];
11
12 //初始化RAM的内容
13 initial
14 $readmemh("init.mem", mem);
15
16 assign dout = mem[addr_reg];
17
18 always@(posedge clk) begin
19     if(en) begin
20         addr_reg <= addr;
21         if(we)
22             mem[addr] <= din;
23     end
24 end
25 endmodule

```

### 4.2.2 IP核例化存储器


#### 1. 分布式存储器(Distributed Memory Generator)

修改相应 Depth 和 Data Width 等即可.

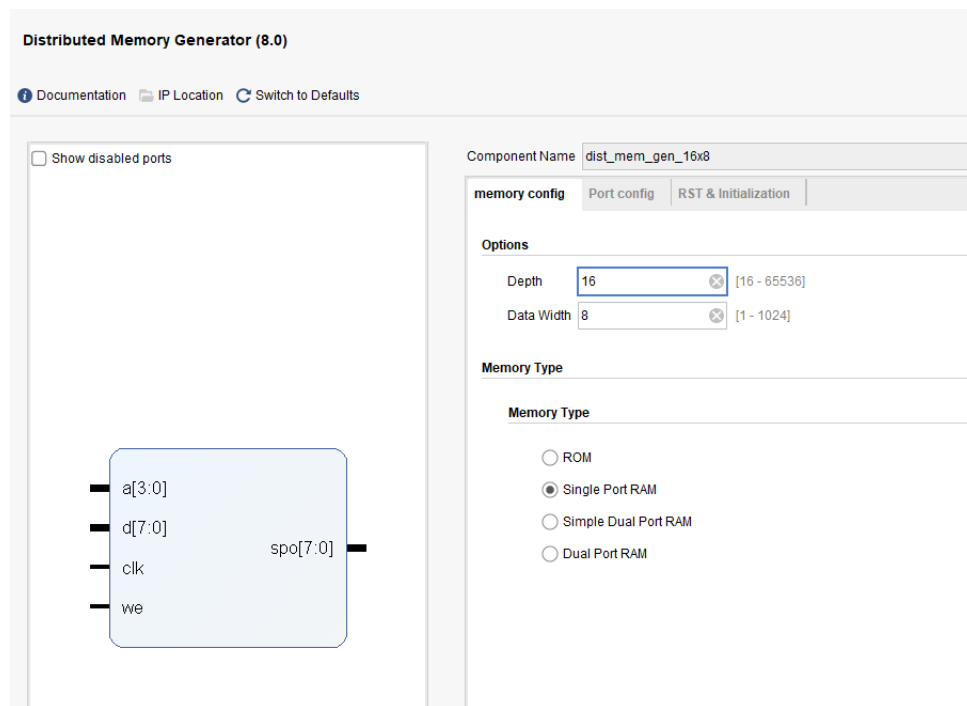

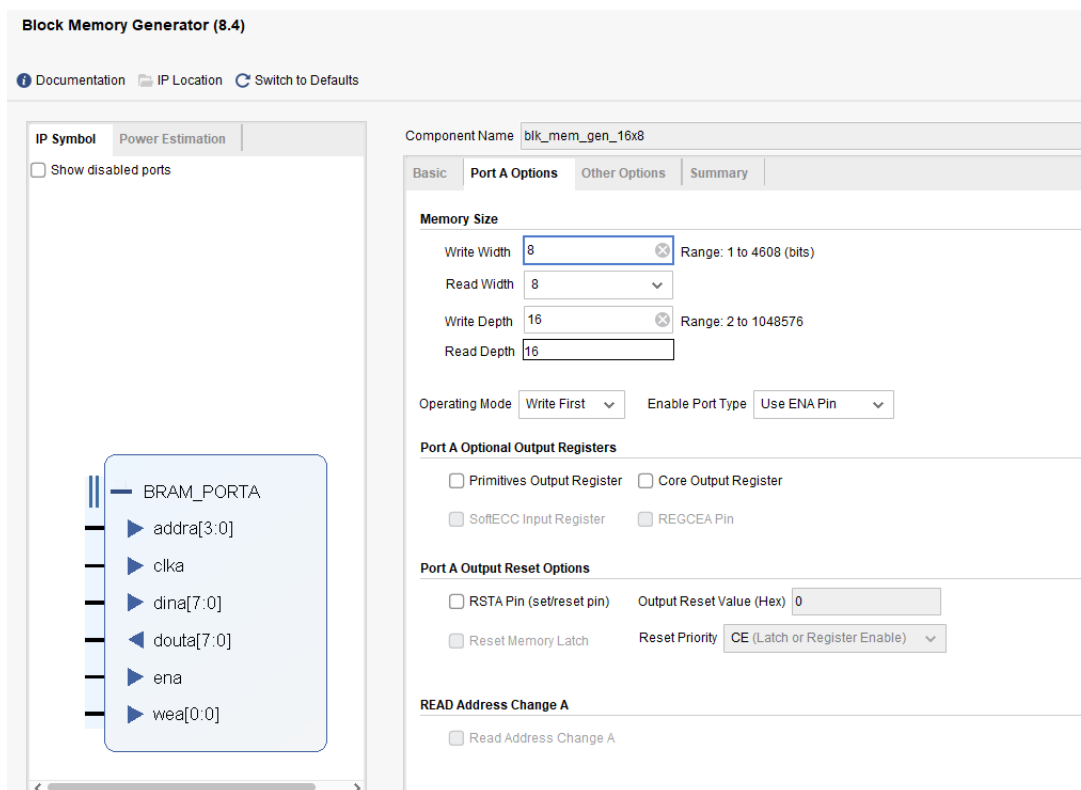
## 2. 块式存储器(Block Memory Generator)

修改相应 Write Width, Write Depth 和 Read Width, Read Depth 等即可.


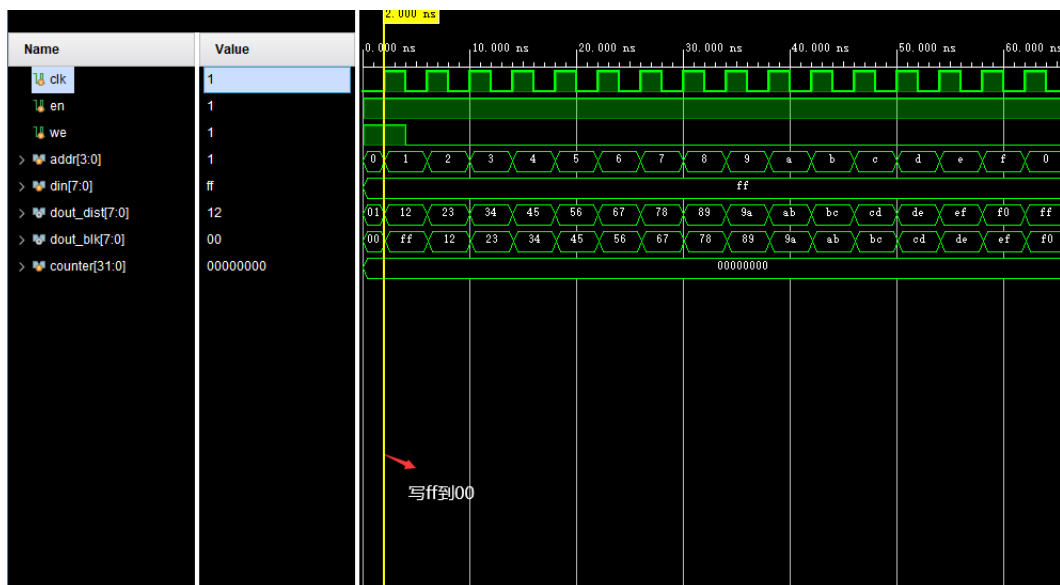
### 3. 功能仿真结果与对比

仿真结果见下图, dout\_dist和dout\_blk分别是分布式存储器和块式存储器的仿真输出结果. 可见写的时候, 二者都是同步写入(图中标识了写ff到地址00上的时刻). 而读的时候, 分布式存储器是异步读, 而块式的则是同步读(正是因此, 块式的输出结果总是落后一个周期).



至于其他方面的对比, 大致可见下表

	分布式存储器	块式存储器
读的方式	异步	同步
写的方式	同步	同步
物理资源使用	CLB的LUT	独立的专门存储器
适用情形	小存储器	大存储器


## 4.3 FIFO队列电路

### 4.3.1 基本过程

这里采用一个小状态机来实现. 状态由两部分组成: head\_ptr(队列头指针)和tail\_ptr(队列尾指针). 然后每当有入队或出队的使能信号, 就准备好数据送入块式存储器, 待从块式存储器中取出数据之后, 就输出出来. 这其中, 对使能信号做了取边沿处理, 以防使能周期过长.

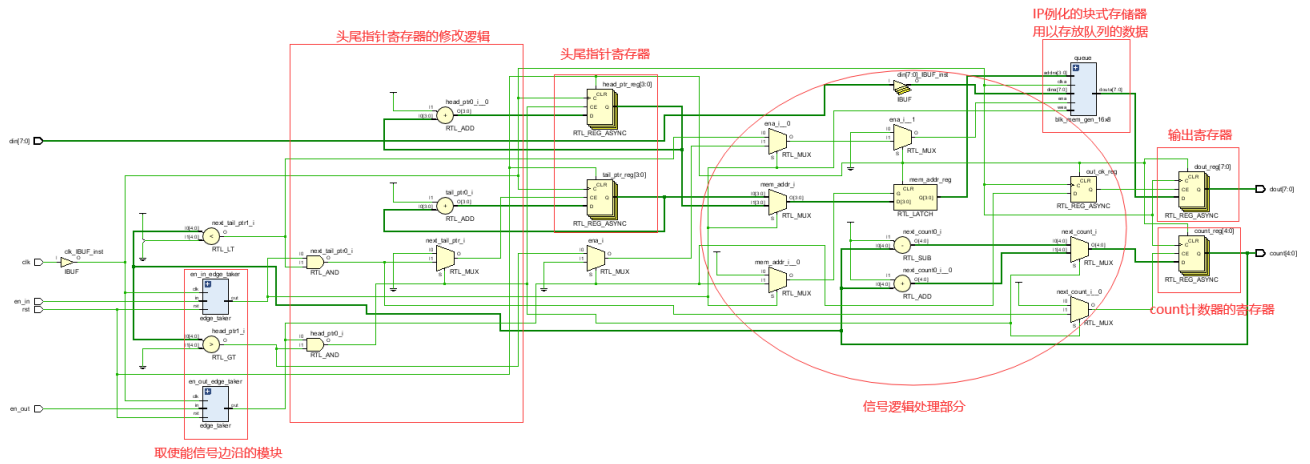
### 4.3.2 数据通路

这里数据通路较为复杂, 故直接用Vivado的RTL分析得到的结果来分析. 各个模块功能已经标注如下图所示



### 4.3.3 状态机控制

这里状态机若画完整, 会重复很多单元, 所以只是画一个示例:

 

### 4.3.4 代码讲解

#### 1. 取边沿模块

老师给出的取边沿模块略有问题, 故采用上学期模拟与数字电路实验用的取边沿模块.

```

1  module edge_taker
2      #(parameter N = 1)
3      (
4          input  clk, rst, // 时钟(上升沿有效), 复位(异步复位, 高电平有效)
5          input  [N-1: 0] in, // 输入信号
6          output [N-1: 0] out // 输出信号
7      );
8
9      reg [N-1: 0] in1 = 0;
10     reg [N-1: 0] in2 = 0;
11     always@(posedge clk) in1 <= in;
12     always@(posedge clk) in2 <= in1;
13     assign out = rst ? {N{1'b0}} : in1 & ~in2;
14 endmodule
15

```

## 2. FIFO队列模块

代码各个部分的功能已经注释清楚.

其他一些值得一提的有:

- (a) 如果指针到了最后一个地址, 就需要换到0地址处, 这里需要稍作处理.
- (b) count会在入队时+1, 出队时-1.
- (c) 当且仅当有使能信号的时候, next\_head\_ptr和next\_tail\_ptr才会是+1的状态.
- (d) 其中取边沿模块可以避免一个使能信号内多次出入队列.

```
1 module fifo
2     #(
3         parameter WIDTH = 8,
4         parameter ADDR_WIDTH = 4,
5         parameter SIZE = {1'b1, {ADDR_WIDTH{1'b0}}}
6     )
7     (
8         input  clk, rst,          //时钟 (上升沿有效)、异步复位 (高电平有效)
9         input  [WIDTH-1: 0] din,   //入队列数据
10        input  en_in,             //入队列使能, 高电平有效
11        input  en_out,            //出队列使能, 高电平有效
12        output reg [WIDTH-1: 0] dout, //出队列数据
13        output reg [ADDR_WIDTH: 0] count //队列数据计数
14    );
15
16    reg [ADDR_WIDTH-1: 0] head_ptr;
17    reg [ADDR_WIDTH-1: 0] tail_ptr;
18    reg [ADDR_WIDTH-1: 0] next_head_ptr;
19    reg [ADDR_WIDTH-1: 0] next_tail_ptr;
20    reg [ADDR_WIDTH-1: 0] mem_addr;
21    reg [ADDR_WIDTH: 0] next_count;
22    reg ena;
23    wire [WIDTH-1: 0] mem_out;
24    wire en_in_edge, en_out_edge;
25    reg out_ok;
26
27    // 数据通路
28    /// 块内存
29    blk_mem_gen_16x8 queue(.addra({mem_addr}), .clka(clk), .dina(din), .douta(mem_out), .ena(
    ena), .wea(en_in_edge));
30    /// 取使能信号边缘
31    edge_taker #(.N(1)) en_in_edge_taker(.in(en_in), .clk(clk), .rst(rst), .out(en_in_edge));
32    edge_taker #(.N(1)) en_out_edge_taker(.in(en_out), .clk(clk), .rst(rst), .out(en_out_edge
    ));
33
34    // 状态机状态转移
35    always @(posedge clk, posedge rst) begin
36        if(rst) begin
37            head_ptr <= {ADDR_WIDTH{1'b0}};
38            tail_ptr <= {ADDR_WIDTH{1'b0}};
39            next_head_ptr <= {ADDR_WIDTH{1'b0}};
40            next_tail_ptr <= {ADDR_WIDTH{1'b0}};
41            count <= {(ADDR_WIDTH+1){1'b0}};
42            dout <= {WIDTH{1'b0}};
43            out_ok <= 1'b0;
44        end
45        else begin
46            head_ptr <= next_head_ptr;
```

```

47         tail_ptr <= next_tail_ptr;
48         count <= next_count;
49         out_ok <= en_out_edge;
50         if(out_ok) dout <= mem_out;
51     end
52 end
53
54 // 状态描述
55 always @(*) begin
56     if(rst) begin
57         mem_addr = {ADDR_WIDTH{1'b0}};
58         ena = 1'b0;
59     end
60     else begin
61         // head_ptr的状态控制
62         if(en_out_edge && (count > 0)) begin
63             next_head_ptr = head_ptr == SIZE ? 0 : head_ptr + 1;
64             next_tail_ptr = tail_ptr;
65             next_count = count - 1;
66             mem_addr = head_ptr;
67             ena = 1'b1;
68         end
69         // tail_ptr的状态控制
70         else if(en_in_edge && (count < SIZE)) begin
71             next_head_ptr = head_ptr;
72             next_tail_ptr = tail_ptr == SIZE ? 0 : tail_ptr + 1;
73             next_count = count + 1;
74             mem_addr = tail_ptr;
75             ena = 1'b1;
76         end
77         else begin
78             next_head_ptr = head_ptr;
79             next_tail_ptr = tail_ptr;
80             next_count = count;
81             ena = 1'b0;
82             mem_addr = mem_addr;
83         end
84     end
85 end
86
87 endmodule
88


```

## 5 实验结果
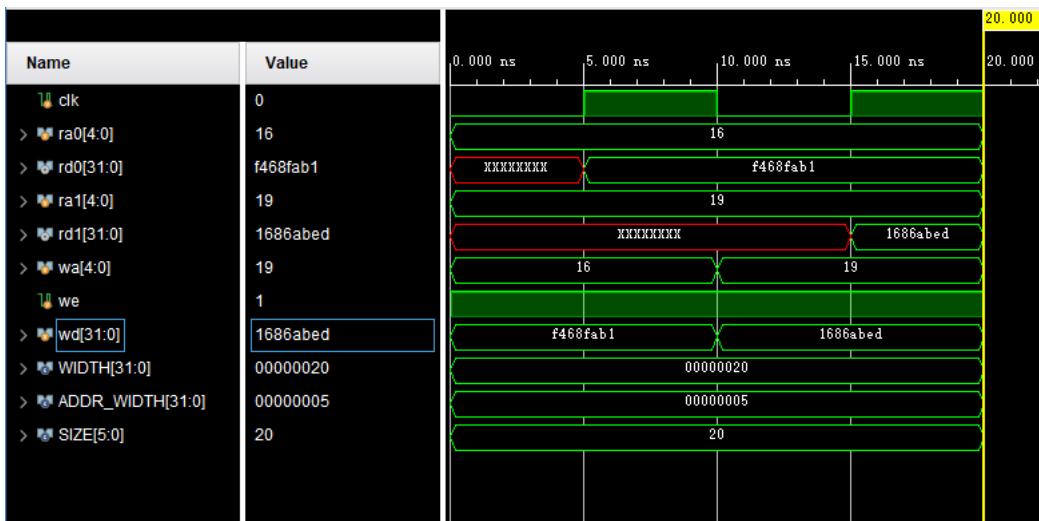
### 5.1 寄存器堆

这是个简单的仿真测试. 这里寄存器刚开始读出来是x, 而后进行写入, 则异步读出的结果相应改变. 如下图.





因此可以认为, 该寄存器文件模块的两个异步读和一个同步写都能够正常工作.


## 5.2 存储器

该部分的实验结果已经在前面实验过程中讲述, 这里就不在重复描述了.
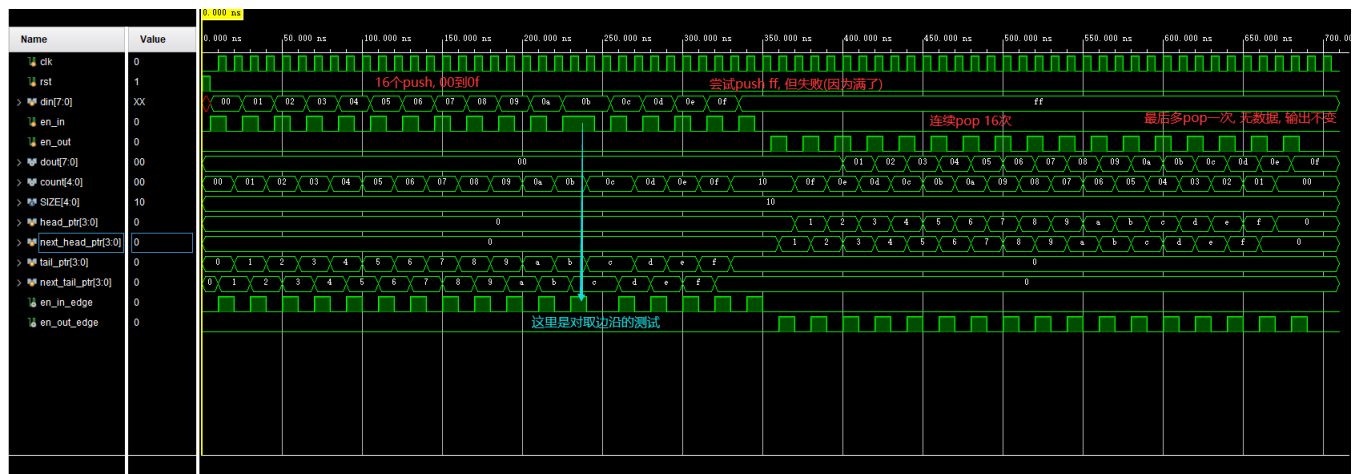
## 5.3 FIFO队列

下图清晰地展示了仿真过程及正确性.

这个仿真先后做了这些操作: push 00到0f, push ff(但由于队列大小只有2, 故失败), pop 16次(按顺序出00到0f), pop(已经没有数据, 输出不变). 此外, 图中蓝色标出了一个取边沿的示例.



## 6 思考题

### 6.1 如何利用寄存器堆和适当电路设计实现可变个数的数据排序电路？

对于给定排序数据的起始地址和终止地址(这里假设顺序存储了待排数据),可以采用冒泡排序,两两比较和交换(类似于Lab1). 和Lab1所不同的是, Lab1的状态是程序开始前就知道的,而这里的状态是可变的,但此时只需要维护两个指针(类似于冒泡排序时,两层循环分别需要的循环变量),并依据这两个指针来控制状态转移,即可完成可变个数的数据排序电路.

## 7 心得体会

本次实验让我更深刻地理解了 Distributed Memory 和 Block Memory 的区别,并初次理解了如何使用Verilog描述一个FIFO的过程.

## 8 意见建议

这次实验的FIFO的对应实验要求描述并不是特别清楚. 例如,应当在输入之后几个周期内给出结果等. 这对我实现造成了一定困扰.