

计算机组成原理实验 实验报告



实验题目：Lab5 流水线CPU

学生姓名：王章瀚

学生学号：PB18111697

完成日期：2020 年 6 月 19 日

计算机实验教学中心制

2019年09月

1 实验题目

Lab5 流水线CPU

2 实验目的

1. 理解流水线CPU的组成结构和工作原理；
2. 掌握数字系统的设计和调试方法；
3. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法。

3 实验平台

Vivado

4 实验过程


4.1 基本过程

流水线CPU的基本设计其实和单周期CPU比较相似, 所不同的是, 流水线CPU中多了一些模块, 大致可以分为以下几类:

- 段间不再是通过wire直接连接, 而是需要段间寄存器
- 相关和冒险时, 需要有转发单元
- 如果不能通过转发解决相关, 还需要做stall

4.2 数据通路

见下图,

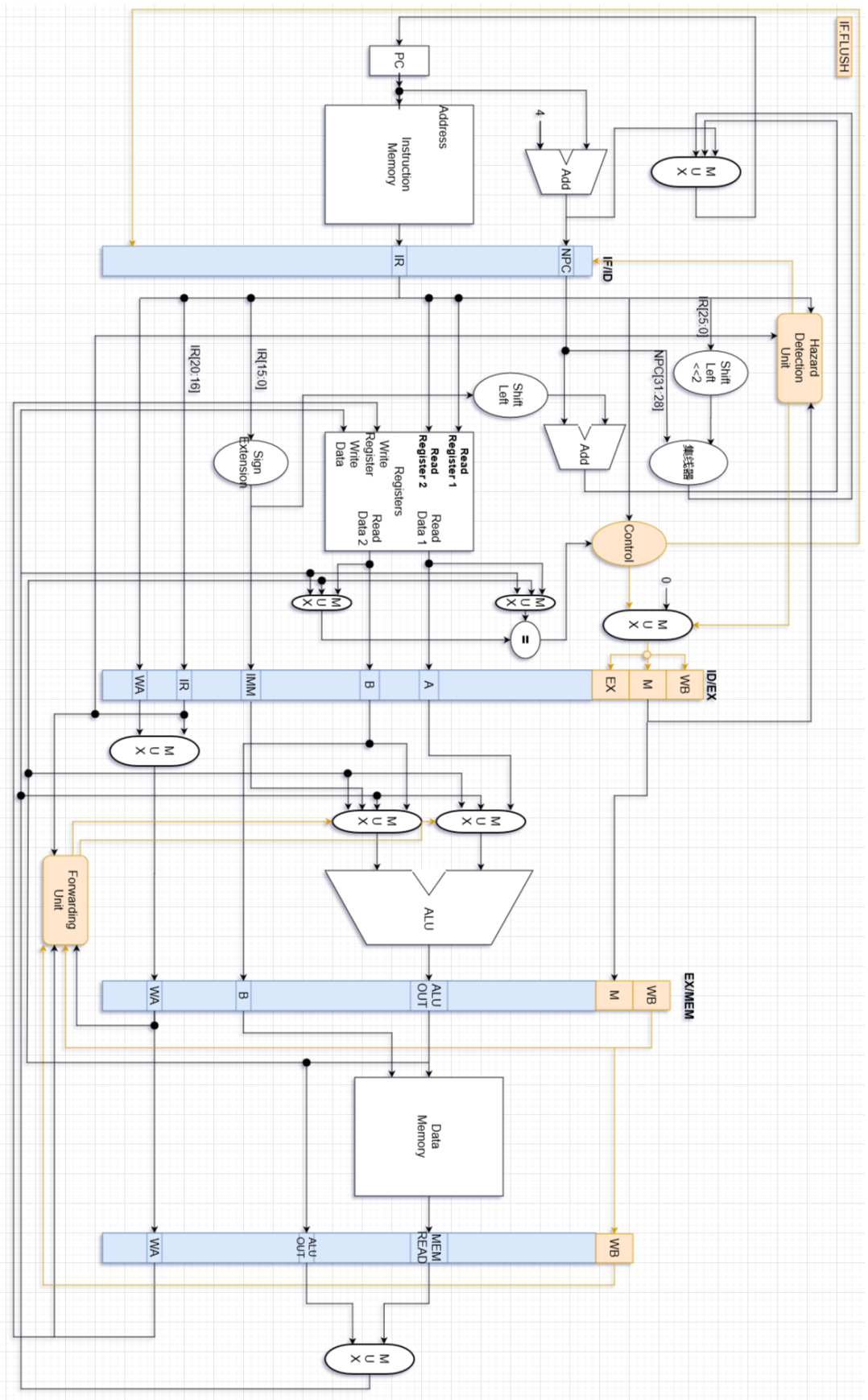


这个数据通路比较复杂, 花了不少时间来画. 相比于老师给出的数据通路, 里面多了

- 一些必要的转发(如给ID段BEQ判等的转发等)
- ID段加入了J指令(老师的图中没有J指令)
- ALU操作数的MUX加入了对IMM的处理
- ...

其余内容大多和老师的相似.

 4.3 状态转换

这里的状态转换主要是PC的转换以及分支预测失误时的指令清空. 指令清空比较简单, 只需要把对应段间寄存器置零即可. 而PC的状态转换主要是这样的:



也就是, 当需要流水线停顿的时候, 需要禁止PC的更新(当然, 也要置空ID.EX段, 图中没有呈现)

4.4 代码讲解

首先声明, 由于实验要求中, 并不要求写DBU的代码(不过我写了, 可见附件代码), 因此报告中就不加以描述了.

流水线CPU比单周期的多周期的CPU要复杂得多, 它的代码模块也比较多, 大体可以分为以下这几类来讲解:

- 数据通路的连接
- 控制单元的设计
- 转发单元(Forwarding Unit)
- 冒险探测器
- ALU单元*
- 寄存器文件*

其中, 标*的模块已经在单周期和多周期甚至更早的实验中就已经讲解过多次, 这里再赘述就浪费篇幅了, 因此略去. 主要讲解的代码部分为数据通路, 控制单元, 转发单元, 冒险探测器.

4.4.1 数据通路代码

限于篇幅,就不将所有代码放出来(若有需要,可查看附件中的代码),只放一些关键代码.而关键代码中,大部分都是按照前述数据通路图(见4.2),这一部分只是简单地用wire变量进行连线,比较简单.主要提一下的就是各种数据线的src(source)的相关控制:

1. pc_src(pc source)的数据通路

会看到,这里对于PC的source有比较多的选择,这是因为需要考虑分支预测的成功与失败,各类PC来源等等.因此看起来比较复杂.

```
1 register_syn #(N(32))
2   rIF_ID_NPC (.clk(clk),
3               .rst(rst || (flush && ~stall)),
4               .we(~stall),
5               .wd(PC+4),
6               .d(IF_ID_NPC));
7
8 // 跳转指令等的PC赋值
9 always @(posedge clk, posedge rst) begin
10     if(rst) begin
11         PC <= 32'h0000_0000;
12     end
13     else begin
14         if(pc_we == 1'b1) begin
15             case(pc_src)
16                 3'b000: PC <= PC + 4;
17                 3'b001: PC <= IF_ID_NPC + (ID_instr_imm << 2);
18                 3'b010: PC <= {IF_ID_NPC[31: 28], ID_instr_25_0_sll_2};
19                 3'b011: PC <= PC;
20                 3'b100: PC <= PC + 4 + (im_instr_imm << 2);
21                 3'b101: PC <= IF_ID_NPC;
22                 default: PC <= PC;
23             endcase
24         end
25         else PC <= PC;
26     end
27 end
28
```

2. alu_src和write_data_src的数据通路

这部分和转发单元一起发挥作用,保证ALU和Data Memory的输入正确.

```
1 always @(*) begin
2     case(alu_a_src)
3         2'b00: alu_a = ID_EX_A;
4         2'b10: alu_a = WB_wb_data;
5         2'b11: alu_a = EX_MEM_Y;
6         default: alu_a = ID_EX_A;
7     endcase
8     case(alu_b_src)
9         2'b00: alu_b = ID_EX_B;
10        2'b01: alu_b = ID_EX_IMM;
11        2'b10: alu_b = WB_wb_data;
12        2'b11: alu_b = EX_MEM_Y;
13        default: alu_b = ID_EX_B;
14    endcase
15    case(write_data_src)
```

```

16         2'b00: write_data = ID_EX_B;
17         2'b10: write_data = WB_wb_data;
18         2'b11: write_data = EX_MEM_Y;
19         default: write_data = ID_EX_B;
20     endcase
21 end
22

```

4.4.2 控制单元代码

这里就不展示模块头等了, 直接上重要部分代码:

1. pc_src的处理 因为设计了思考题中的分支预测, 所以这里的pc_src还比较复杂, 需要考虑的变量包括但不限于

- 当前是否是分支指令, 如果是, 是beq还是jump
- 分支预测的结果是跳转还是不跳转
- 现在看来结果应该是跳转还是不跳转
- ...

代码如下,

```

1 always @(*) begin
2     if(opcode == BEQ_op) begin
3         if(equal) begin
4             if(had_branched) begin
5                 flush = 1'b0;
6                 if(shall_branch) begin
7                     pc_src = 3'b100;
8                 end
9                 else begin
10                    pc_src = 3'b000;
11                end
12            end
13            else begin
14                pc_src = 3'b001;
15                flush = 1'b1;
16            end
17        end
18        else begin
19            if(had_branched) begin
20                flush = 1'b1;
21                pc_src = 3'b101;
22            end
23            else begin
24                flush = 1'b0;
25                if(shall_branch) begin
26                    pc_src = 3'b100;
27                end
28                else begin
29                    pc_src = 3'b000;
30                end
31            end
32        end
33    end

```

```

34     else if (shall_branch) begin
35         pc_src = 3'b100;
36         flush = 1'b0;
37     end
38     else if (opcode == J_op) begin
39         pc_src = 3'b010;
40         flush = 1'b1;
41     end
42     else begin
43         pc_src = 3'b000;
44         flush = 1'b0;
45     end
46 end
47

```

2. 各种控制信号

这个倒是没什么新奇的, 基本和单周期的一样. 代码如下

```

1  always @(*) begin
2      {reg_dst, alu_op, alu_src, mem_read, mem_write, reg_write, mem_to_reg} = 11'h000;
3      case (opcode)
4          ADD_op: begin
5              reg_dst = 1'b1;
6              alu_op = 2'b10; // 按 funct
7              reg_write = 1'b1;
8          end
9          ADDI_op: begin
10             alu_op = 2'b00; // 做加法
11             alu_src = 1'b1; // 选立即数
12             reg_write = 1'b1;
13         end
14         LW_op: begin
15             alu_op = 2'b00; // 做加法
16             alu_src = 1'b1; // 选立即数
17             mem_read = 1'b1;
18             reg_write = 1'b1;
19             mem_to_reg = 1'b1;
20         end
21         SW_op: begin
22             alu_op = 2'b00; // 做加法
23             alu_src = 1'b1; // 选立即数
24             mem_write = 1'b1;
25         end
26         BEQ_op: begin
27             alu_src = 1'b1;
28         end
29         J_op: begin
30             alu_src = 1'b1;
31         end
32         default: {reg_dst, alu_op, alu_src, mem_read, mem_write, reg_write, mem_to_reg} = 11'h000;
33     endcase
34 end
35

```

4.4.3 转发单元代码

转发单元主要是alu_src的转发, equal_src的转发, 和write_data_src的转发.

1. alu_src的转发

这里alu_a和alu_b基本一样, 限于篇幅, 展示alu_b的(因为它还多了个imm的选择)

```
1 // alu_b_src
2 if(alu_src == 1'b1) begin
3     alu_b_src = 2'b01;
4 end
5 else if(EX.MEM.WA == ID.EX.rt && EX.MEM.reg_write == 1'b1 && EX.MEM.WA != 5'b00000) begin
6     alu_b_src = 2'b11;
7 end
8 else if(MEM.WB.WA == ID.EX.rt && MEM.WB.reg_write == 1'b1 && MEM.WB.WA != 5'b00000) begin
9     alu_b_src = 2'b10;
10 end
11 else begin
12     alu_b_src = 2'b00;
13 end
14
```

2. equal_src的转发

来源有寄存器堆, alu_y, memory读出结果, EX.MEM段的Y. 代码如下:

```
1 // equal_a_src
2 if(ID.EX.WA == IF.ID.IR[25:21] && ID.EX.reg_write == 1'b1 && ID.EX.WA != 5'b00000) begin
3     equal_a_src = 2'b01;
4 end
5 else if(EX.MEM.WA == IF.ID.IR[25:21] && EX.MEM.reg_write == 1'b1 && EX.MEM.WA != 5'b00000)
6     begin
7         if(EX.MEM.mem.read) begin
8             equal_a_src = 2'b10;
9         end
10        else begin
11            equal_a_src = 2'b11;
12        end
13    end
14 else begin
15     equal_a_src = 2'b00;
16 end
```

3. write_data_src的转发

来源有ID.EX的B, WB段的写回数据, EX.MEM段的Y. 代码如下:

```
1 // write_data_src
2 if(EX.MEM.WA == ID.EX.rt && EX.MEM.reg_write == 1'b1 && EX.MEM.WA != 5'b00000) begin
3     write_data_src = 2'b11;
4 end
5 else if(MEM.WB.WA == ID.EX.rt && MEM.WB.reg_write == 1'b1 && MEM.WB.WA != 5'b00000) begin
6     write_data_src = 2'b10;
7 end
8 else begin
9     write_data_src = 2'b00;
```



```
10 end
11
```

4.4.4 冒险探测器代码

这一部分主要是为了lw指令(就实验要求的6条指令而言)准备的,因为它在MEM段才出数据. 代码如下,在判断到冒险的时候就置stall为1'b1, pc_we为1'b0即可.

```
1 module hazard_detection_unit
2 (
3   input mem_read,
4   input [31:0] IF_ID_IR,
5   input [31:0] ID_EX_IR,
6   output reg pc_we,
7   output reg stall
8 );
9
10 always @(*) begin
11     if (mem_read == 1'b1
12         && (ID_EX_IR[20:16] == IF_ID_IR[25:21]
13             || ID_EX_IR[20:16] == IF_ID_IR[20:16])) begin
14         pc_we = 1'b0;
15         stall = 1'b1;
16     end
17     else begin
18         pc_we = 1'b1;
19         stall = 1'b0;
20     end
21 end
22
23 endmodule
```

5 实验结果

再次声明, 由于实验不要求实现DBU, 实验结果就不展示DBU模块了.


这次使用的测试代码是助教给出的第二个测试代码(见附录9.1或提交的代码附件)

下面分部分展示仿真结果(花花绿绿的不是出错, 只是这样方便观察流水线各段):

5.1 start, test0, next0三个部分

见下图, 可以看到

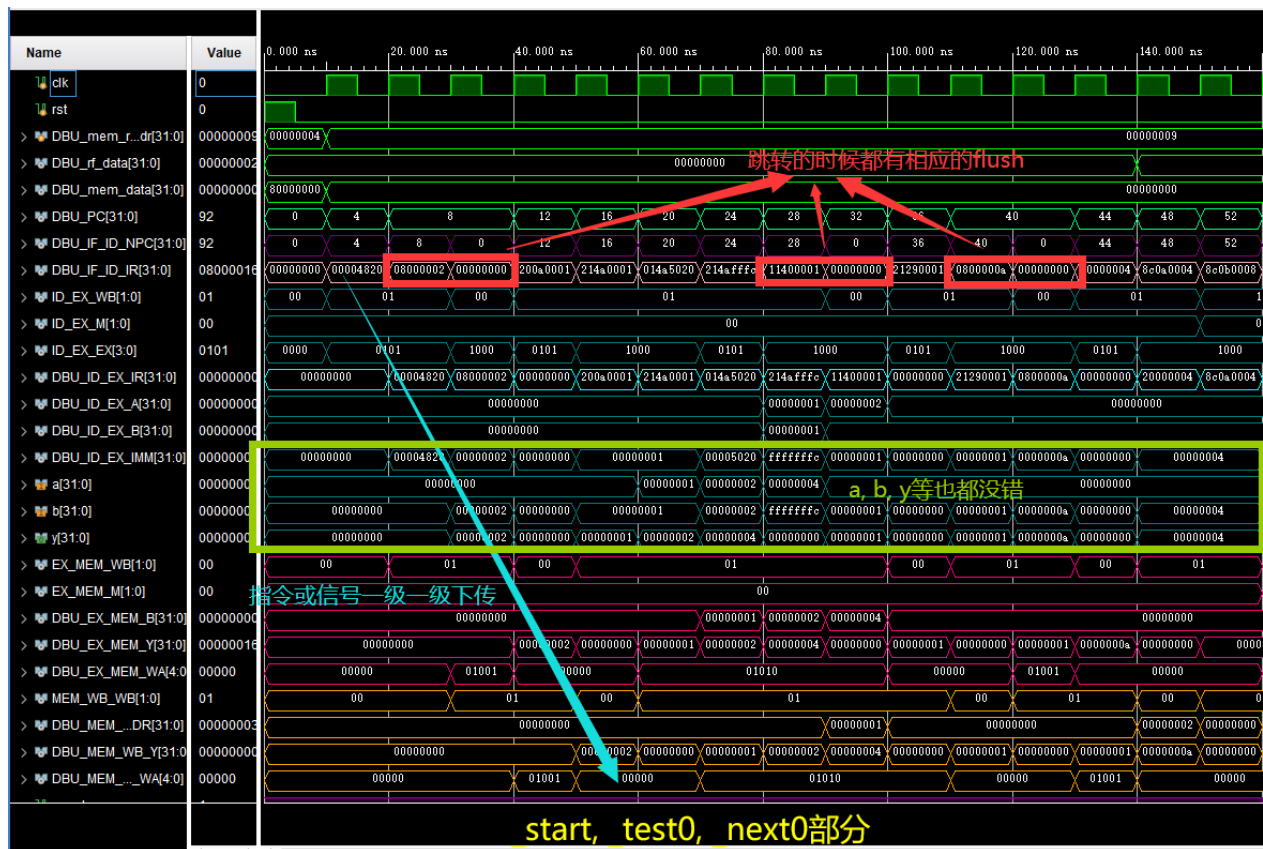
1. 红色框和箭头标识的部分是跳转指令, 都有相应的flush操作
2. 绿色大框标识了输入给ALU的a,b, 以及ALU的输出y. 都是正确的. 这还说明了转发机制是足够完整的.
3. 浅蓝色箭头标志了信号或指令的流水线一级一级往下传.



5.2 test1, next1, success三个部分

见下图, 可以看到

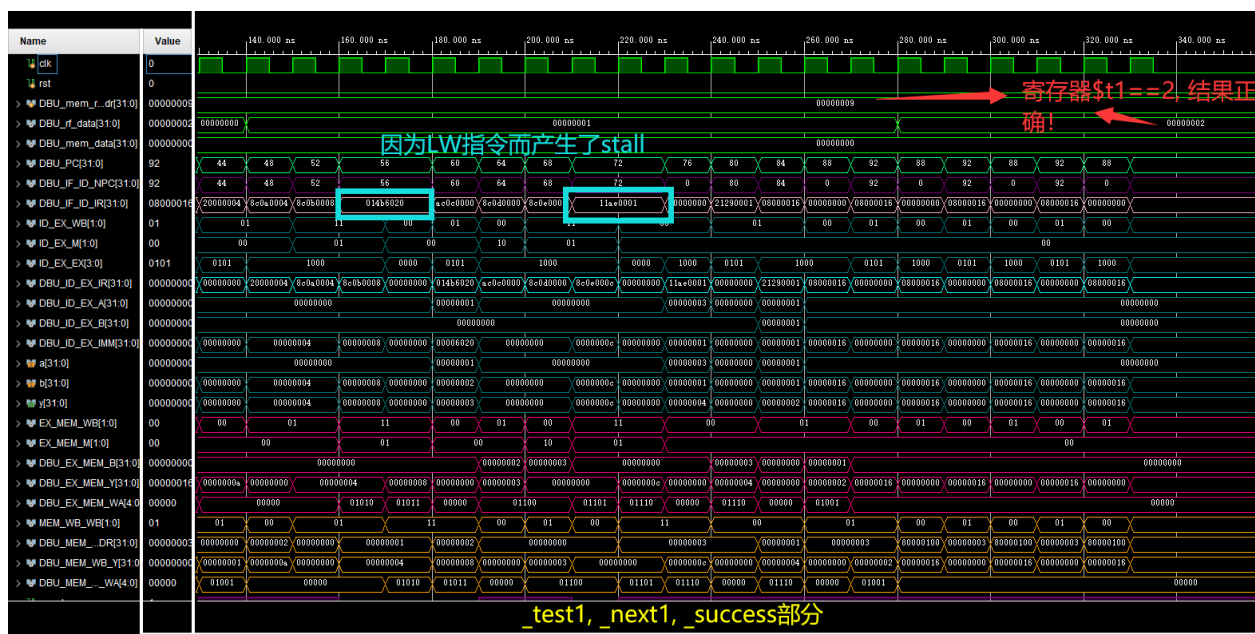1. 红色箭头标识了最终结果的正确性, 也就是 $\$t1=2$
2. 浅蓝色箭头标志了由于LW指令而产生了相关, 因此需要stall, 停顿流水线



6 思考题

这次思考题要求实现分支预测器.

我实现的分支预测器是一个简单的二位动态分支预测.

事实上, 前面的讲的代码就是使用了分支预测器的, 只不过默认不跳转, 所以表现出来和没有分支预测器没有任何区别.

下面用一个能表现出区别的示例代码(见附录9.2¹)来展现.



可以看到图中原来一个循环中IF.ID_NPC是要经历16,20,24,28,0的循环, 过了几次后, 变成16,20,24,0了.

反过来也是可以的, 但是限于篇幅就不展示了, 助教如果感兴趣可以自己运行一下我的代码(附件里都有)

7 心得体会

本次流水线设计是目前最难的实验了. 除了前面提到的这种, 在ID段做BEQ的方法, 我还尝试了在MEM段做BEQ的方法, 在IF段做Jump的方法等. 均有实现. 但综合考虑, 似乎在ID段做BEQ能权处理好关键路径的长度等问题.

此外, 还巩固了分支预测的知识, 并且实现了它.

¹ 特别感谢黄致远同学提供测试代码

8 意见建议

流水线的数据通路示例比较不完整了, 需要自己补全很多东西. 可以稍微完整一点.

9 附录

9.1 附录1

```
1  # Test cases for MIPS 5-Stage pipeline
2
3  .data
4  .word 0,1,2,3,0x80000000,0x80000100,0x100,5,0
5
6  _start:
7      add $t1, $0, $0      # $t1 = 0                00004820
8      j _test0             #                        08000002
9
10 _test0:
11     addi $t2, $0, 1      # $t2 = 1                200a0001
12     addi $t2, $t2, 1     # $t2 = 2                214a0001
13     add $t2, $t2, $t2    # $t2 = 4                014a5020
14     addi $t2, $t2, -4    # $t2 = 0                214afffc
15     beq $t2, $0, _next0  # if $t2 == $0: $t1++, go next testcase, else: go fail 11400001
16     j _fail             #                        08000015
17
18 _next0:
19     addi $t1, $t1, 1     # $t1++                21290001
20     j _test1             #                        0800000a
21
22 _test1:
23     addi $0, $0, 4       # $0 += 4                20000004
24     lw $t2, 4($0)        # $t2 = MEM[1]           8c0a0004
25     lw $t3, 8($0)        # $t3 = MEM[2]           8c0b0008
26     add $t4, $t2, $t3    #                        014b6020
27     sw $t4, 0($0)        # MEM[0] = $t4           ac0c0000
28     lw $t5, 0($0)        # $t5 = MEM[0]           8c0d0000
29     lw $t6, 12($0)       # $t6 = MEM[3]           8c0e000c
30     beq $t5, $t6, _next1 #                        11ae0001
31     j _fail             #                        08000015
32
33 _next1:
34     addi $t1, $t1, 1     #                        21290001
35     j _success           #                        08000016
36
37 _fail:
38     j _fail             #                        08000015
39
40 _success:
41     j _success          # if success: $t1 == 2  08000016
```

9.2 附录2

```
1  #calculate 4*5
2  #save to &=$s1
3  _start:
4      addi $t0,$0,4          # t0=4    0          20080004
5      addi $t1,$0,5          # t1=5    4          20090005
6  _loop2:
7      add $t2,$t0,$0          # mov $t0 to $t2    8          01005020
8  _loop1:
9      addi $t2,$t2,-1          # t2 = t2 - 1    12          214affff
10     addi $s0,$s0,1          # s0 = s0 + 1    16          22100001
11     beq $t2,$zero,_loop1out  #          20          11400001
12     j _loop1                #          24          08000003
13 _loop1out:
14     addi $t1,$t1,-1          # t1 = t1 - 1    28          2129ffff
15     beq $t1,$zero,_finish  #          32          11200001
16
17     j _loop2                #          36          08000002
18 _finish:
19     sw $s0,8($0)            # sw to 0x8    40          ac0a0008
20     j _finish                #          44          0800000a
21
22
```